

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
UNIDADE I	
O QUE UM ENGENHEIRO DEVE APRENDER EM RELAÇÃO À ELETRICIDADE	11
UNIDADE II	
FUNDAMENTOS DE CORRENTE ALTERNADA.....	17
Apresentação.....	17
Texto 1 – Introdução à corrente alternada.....	17
1. Introdução	17
2. A senóide e a corrente alternada.....	18
3. Defasamento angular	20
Texto 2 – Cargas resistivas em circuitos de corrente alternada	21
1. Característica de cargas resistivas	21
2. Potência em circuitos resistivos de corrente alternada	22
3. Circuitos com cargas em série	24
4. Circuitos com cargas em paralelo	24
Texto 3 – Cargas indutivas em circuitos de corrente alternada.....	25
1. Características	25
2. Representação da impedância: triângulo da impedância.....	26
3. Potência em um circuito puramente indutivo.....	27
4. Potência em um circuito indutivo real ($\theta < 90^\circ$).....	28
5. Análise de um circuito	31
Texto 4 – Cargas capacitivas em circuitos de corrente alternada.....	33
1. Características	33
2. Potência em um circuito capacitivo ideal.....	35
3. Potência em circuito capacitivo com perdas	35

UNIDADE III	
TRANSFORMADORES	37
1. Introdução aos transformadores	37
2. Princípio de funcionamento de um transformador.....	39
UNIDADE IV	
RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	43
Apresentação.....	43
Texto 1 – O primeiro passo é entender as tarifas.....	44
1. Introdução	44
2. Demanda de energia elétrica.....	44
3. Demanda máxima de uma instalação.....	45
4. Fator de demanda	46
5. Consumo mensal.....	47
6. Demanda faturada.....	47
7. Fator de carga	47
Texto 2 – Sistema tarifário e fornecimento de energia elétrica no Brasil.....	47
1. Tarifação convencional	50
2. Tarifação horo-sazonal (Tarifa Azul).....	50
Texto 3 – Como reduzir as despesas do consumo mensal de energia nas indústrias.....	52
UNIDADE V	
FATOR DE POTÊNCIA: CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E CORREÇÃO	54
1. Introdução.....	54
2. Conseqüências do baixo fator de potência.....	55
3. Causas do baixo fator de potência.....	56
4. Correção do fator de potência	56
5. Vantagens da correção do fator de potência	57

UNIDADE VI	
A INFLUÊNCIA DA QUEDA DE TENSÃO NAS INSTALAÇÕES	60
1. Introdução.....	60
2. A queda de tensão nas instalações elétricas.....	60
3. Exemplo de um circuito com queda de tensão.....	61
4. Queda de tensão nos condutores.....	63
5. Os limites de queda de tensão estabelecidos pelas normas	64
6. As consequências da queda de tensão nas instalações elétricas.....	65
UNIDADE VII	
OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO DE ORIGEM ELÉTRICA.....	66
1. Introdução.....	66
2. Sobrecarga e curto-circuito	66
UNIDADE VIII	
MÁQUINAS ELÉTRICAS	69
Apresentação.....	69
Texto 1 – Introdução a motores de corrente alternada trifásicos assíncronos com rotor de gaiola.....	70
1. Introdução	70
2. Campo magnético criado por uma série de correntes paralelas.....	71
3. Valores instantâneos da corrente trifásica.....	74
4. Campo magnético criado por um sistema trifásico – velocidade de sincronismo	75
Texto 2 – Motores trifásicos de indução: tipos, princípio de funcionamento, vantagens e desvantagens	79
1. Introdução	79
2. Princípio de funcionamento do motor de indução trifásico – rotor em curto-circuito.....	80
3. Vantagens do motor de indução – rotor de gaiola	80
4. Desvantagens do motor de indução – rotor de gaiola.....	81
5. Características nominais do motor de indução	81

5.1 Potência nominal (cv)	81
5.2 Velocidade nominal (rpm).....	81
5.3 Corrente nominal.....	81
5.4 Freqüência nominal	81
5.5 Fator de potência.....	82
5.6 Fator de serviço	82
5.7 Tensão de alimentação	82
6. Sentido de rotação dos motores.....	82
 Texto 3 – Sistemas de partida para motores assíncronos com rotor de gaiola.....	82
1. Introdução	82
2. Efeitos causados no sistema elétrico pela partida direta de um motor com rotor em curto-círcuito....	83
3. Sistemas de partida para motores assíncronos trifásicos com rotor de gaiola.....	83
4. Partida de motores com chave magnética ou contator.....	83
4.1 Contatores	84
4.2 Proteção com relé de sobrecarga (térmico).....	87
 UNIDADE IX	
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO – RELÉS E INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA	88
 Texto 1 – Disjuntores termomagnéticos em caixa moldada.....	88
1. Descrição	88
2. Funcionamento.....	88
3. Características nominais.....	90
 Texto 2 – Relés	90
Introdução	90
 Texto 3 – Interruptor de corrente de fuga (relé diferencial-residual)	91
1. Princípio de funcionamento.....	92
2. Onde devem ser utilizados esquemas de ligação?.....	93

UNIDADE X	
ILUMINAÇÃO.....	94
Texto 1 – Lâmpadas elétricas	94
1. Introdução	94
2. Fontes luminosas elétricas	94
3. Tipos de lâmpadas	94
3.1 Lâmpadas incandescentes	94
3.2 Lâmpadas de descarga.....	98
3.3 Lâmpadas fluorescentes.....	99